## Spis treści

| 1. | Wstęp  | 7   |
|----|--|-----|
| 2. | Ogólne zasady opisu przekształtników   |     |
|    | z uwzględnieniem metody wektorów przestrzennych                                      | 12  |
|    | 2.1. Zarys metody  | 12  |
|    | 2.2. Określenie funkcji stanu zaworów przekształtnika                                | 17  |
|    | 2.3. Opis wielkości elektrycznych  | 21  |
|    | <ol> <li>Zastosowanie metody wektorów przestrzennych<br/>do opisu układów</li> </ol> |     |
|    | przekształtnik statyczny – przetwornik elektromechaniczny                            | 23  |
|    | 2.5. Reprezentacja graficzna funkcji wektorowych                                     | 25  |
|    | 2.6. Analogie fizykalne reprezentacji graficznych                                    | 27  |
| 3. | Trójfazowe układy prostownikowe  | 30  |
|    | 3.1. Prostownik trójpulsowy – opis i wektorowa interpretacja działania               | 30  |
|    | 3.2. Opis wielkości elektrycznych prostownika trójpulsowego                          | 34  |
|    | 3.3. Opis i wektorowa interpretacja działania  |     |
|    | trójfazowego mostka prostownikowego  | 42  |
|    | 3.4. Opis wielkości elektrycznych  |     |
|    | trójfazowego mostka prostownikowego  | 49  |
| 4. | Falowniki niezależne   | 63  |
|    | 4.1. Opis i wektorowa interpretacja działania trójfazowych falowników                |     |
|    | z prostokątną falą napięcia wyjściowego  | 64  |
|    | 4.2. Wielkości wyjściowe falowników z prostokątną falą napięcia                      | 71  |
|    | 4.3. Falowniki napięcia z modulacją szerokości impulsów                              |     |
|    | <ul> <li>opis, wektorowa interpretacja działania, wielkości wyjściowe</li> </ul>     | 81  |
|    | 4.4. Falowniki prądu, opis, wielkości wyjściowe                                      | 91  |
| 5. | <b>Trójfazowe sterowniki napięcia przemiennego</b>                                   | 107 |
|    | trójfazowych sterowników napięcia przemiennego                                       | 108 |
|    | 5.2. Napięcia i prądy wyjściowe sterownika   |     |
|    |  |     |

| 6. | Cyklokonwertory   | 121 |  |
|----|---|-----|--|
|    | wielkości wyjściowe cyklokonwertora jednofazowego                               | 122 |  |
|    | 6.2. Opis, wielkości wyjściowe cyklokonwertora trójfazowego                     |     |  |
| 7. | Hodografy funkcji wektorowych wielkości elektrycznych jako elementy diagnostyki |     |  |
|    | trójfazowych układów przekształtnikowych  | 140 |  |
|    | 7.1. Hodografy jako sygnały diagnostyczne                                       |     |  |
|    | 7.2. Hodografy w diagnostyce układów energoelektronicznych                      | 145 |  |
|    | 7.3. Przykłady hodografów w awaryjnych stronach układów                         |     |  |
|    | energoelektronicznych   | 149 |  |
|    | 7.4. Hodografy prądów stojana maszyny asynchronicznej                           |     |  |
|    | jako sygnały diagnostyczne  |     |  |
|    | w wykrywaniu uszkodzeń klatki wirnika   | 173 |  |
| 8. | Detekcja uszkodzeń  | 187 |  |
|    | 8.1. Koncepcja detektora z logiką rozmytą                                       |     |  |
|    | 8.2. Sieć neuronowa jako detektor uszkodzeń                                     | 190 |  |
| Li | Literatura  |     |  |
| St | Streszczenie  |     |  |
| Sı | Summary   |     |  |